


Exercícios iniciais de Latch

1) Para cada LATCH tipo SR, levante a Tabela Verdade e faça o diagrama de tempo para as saídas indicadas.

IMPORTANTE: CONSIDERE INICIALMENTE Q = 0 (zero).

a)

Simbologia (a)	Tabela Verdade (a)		
	$oldsymbol{\mathbf{S}} oldsymbol{oldsymbol{R}} oldsymbol{oldsymbol{Q}} oldsymbol{oldsymbol{Q}}$		
A • S Q •			
B			

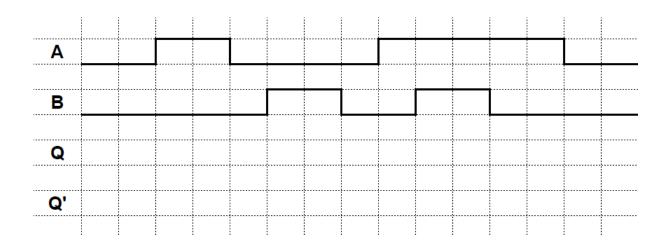

Simbologia (b)	Tabela Verdade (b)				
		S	R	Q	\overline{Q}
A • QS Q •					
B ← Q _R Q ←	_				

